

Solution Quiz#4
BESE 16B
14-03-2011

(4)

1. Simplify the following boolean expressions to a minimum number of literals.

a. $xyz' + x'yz + xyz + x'yz'$

$$\begin{aligned} &xyz' + x'yz + xyz + x'yz' \\ &= xy(z+z') + x'y(z+z') \\ &= xy + xy' \\ &= y \end{aligned}$$


b. $ABC + A'B + ABC'$

$$\begin{aligned} &ABC + A'B + ABC' \\ &= AB + A'B \\ &= B \end{aligned}$$


(6)

2. Draw the logic diagrams for the following.

a. $(x+y)' \cdot (x' + y')$

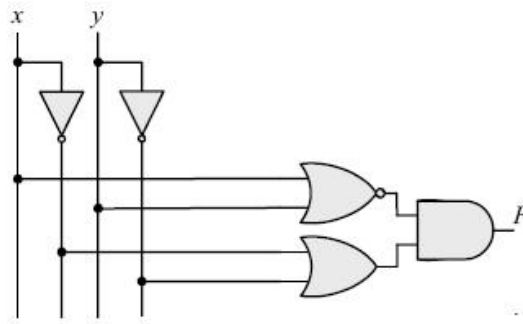

b. $(x+y'+z') \cdot (x' + z')$

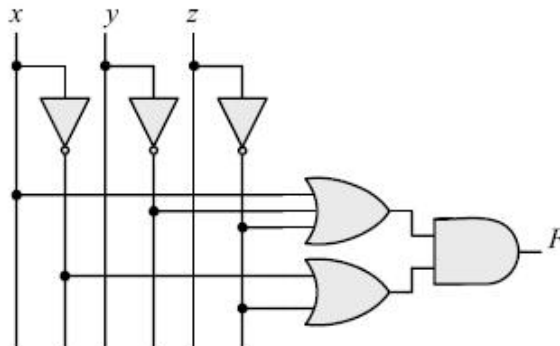

(4)

3. Simplify the following boolean function

x	y	z	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$$F = x'y'z' + x'y'z + x'yz'$$

$$F = x'y'(z+z') + x'yz'$$

$$F = x'y' + x'yz'$$

$$F = x'(y' + yz')$$

$$F = x'(y' + y)(y' + z')$$

$$F = x'(y' + z')$$

(4)

4. Express the complement of following functions in sum-of-minterms form

$$F(w, x, y, z) = \sum (0, 1, 2, 4)$$

$$F'(w, x, y, z) = \sum (0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$F(x, y, z) = \prod (0, 2, 4)$$

$$F'(w, x, y) = \sum (0, 2, 4)$$